

شكراً لتحميلك هذا الملف من موقع المناهج الإماراتية



اجابات الوحدة السادسة: دوائر التيار المستمر

موقع المناهج ← المناهج الإماراتية ← الصف الثاني عشر المتقدم ← فيزياء ← الفصل الثالث ← الملف

تاريخ نشر الملف على موقع المناهج: 11-06-2019 17:23:58 | اسم المدرس: أسامة إبراهيم النحوي

التواصل الاجتماعي بحسب الصف الثاني عشر المتقدم



روابط مواد الصف الثاني عشر المتقدم على تلغرام

[الرياضيات](#)

[اللغة الانجليزية](#)

[اللغة العربية](#)

[ال التربية الإسلامية](#)

المزيد من الملفات بحسب الصف الثاني عشر المتقدم والمادة فيزياء في الفصل الثالث

حل أسئلة الامتحان النهائي الالكتروني	1
دليل تصحيح أسئلة الامتحان النهائي الورقي بريديج	2
أسئلة الامتحان النهائي الورقي بريديج	3
الأسئلة الكتابية المتوقعة في الامتحان النهائي	4
حل نموذج امتحان تجريبي حسب المخرجات المطلوبة للامتحان	5

كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات ومحركات، يجده هنا في الروابط التالية لأفضل
موقع تعليمي إماراتي 100 %

الرياضيات	الاجتماعيات	تطبيقات المناهج الإماراتية
العلوم	الإسلامية	الصفحة الرسمية على التلغرام
الإنجليزية	اللغة العربية	الصفحة الرسمية على الفيسبوك
		ال التربية الأخلاقية لجميع الصفوف
		التربية الرياضية
قنوات الفيسبوك	قنوات تلغرام	مجموعات الفيسبوك
الصف الأول	الصف الأول	الصف الأول
الصف الثاني	الصف الثاني	الصف الثاني
الصف الثالث	الصف الثالث	الصف الثالث
الصف الرابع	الصف الرابع	الصف الرابع
الصف الخامس	الصف الخامس	الصف الخامس
الصف السادس	الصف السادس	الصف السادس
الصف السابع	الصف السابع	الصف السابع
الصف الثامن	الصف الثامن	الصف الثامن
الصف التاسع عام	الصف التاسع عام	الصف التاسع عام
تاسع متقدم	الصف التاسع متقدم	الصف التاسع متقدم
عاشر عام	الصف العاشر عام	الصف العاشر عام
عاشر متقدم	الصف العاشر متقدم	الصف العاشر متقدم
حادي عشر عام	الحادي عشر عام	الحادي عشر عام
حادي عشر متقدم	الحادي عشر متقدم	الحادي عشر متقدم
ثاني عشر عام	الثانية عشر عام	الثانية عشر عام
ثاني عشر متقدم	ثانية عشر متقدم	ثانية عشر متقدم

دوائر التيار المستمر

12

United Arab Emirates
Ministry of Education



الإمارات العربية المتحدة
وزارة التربية والتعليم

6

الوحدة السادسة

I ❤ PHYSICS

6

Direct Current Circuits



الفصل الدراسي الثاني

الثاني عشر - متقدم

.....
الاسم :

إعداد الأستاذ
أسامي إبراهيم التحوي





0554543232



العام الدراسي 2018-2019

MR Osama Alnahwi

0554543232

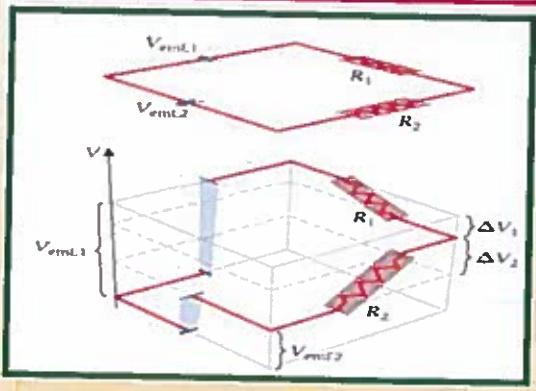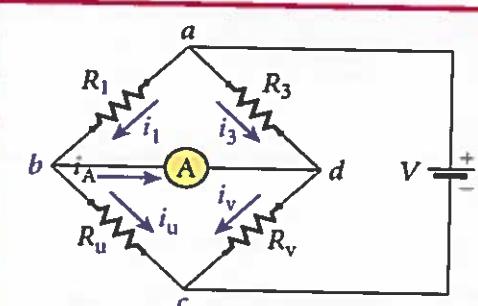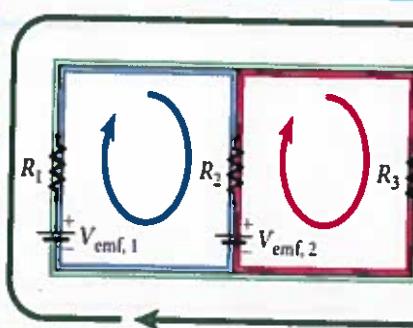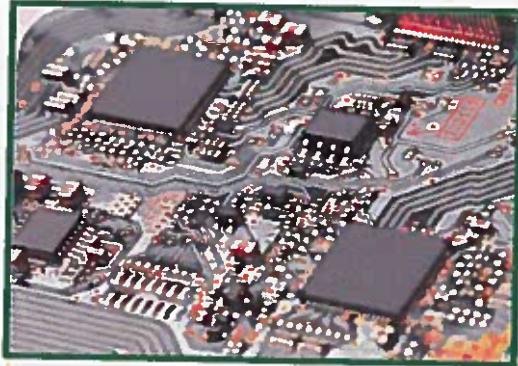

الفصل الدراسي الثاني

الثاني عشر - متقدم

6

الوحدة السادسة

الفيزياء

دوائر التيار المستمر

أسامي إبراهيم النحوي

0554543232



6.1 قانون كيرشوف

قاعدتا كيرشوف (قاعدة الوصلة وقاعدة الحلقة)

قاعدة الوصلة

قانون كيرشوف للتيار (قانون حفظ الشحنة)

أولاً

قانون كيرشوف مجموع التيارات الكهربية الداخلة إلى نقطة ما في دائرة كهربية يساوي مجموع التيارات الخارجة منها **أو** المجموع الجبري لمقادير التيارات عند نقطة ما يساوي صفرًا.

الأول

$$\sum_{k=1}^n i_k = 0.0$$

أو بصيغة أخرى

$$\sum_{\text{خارج}} i = \sum_{\text{داخل}} i$$

out in

الوصلة: هي مكان في دائرة حيث يوصل ثلاثة أسلك أو أكثر بعضها ببعض. ويطلق على كل توصيل بين وصلتين في دائرة **فرع**. ملاحظة مهمة: تُعطى إشارة موجب للتيارات الداخلة إلى الوصلة وأشارة سالب إلى التيارات **الخارجية** من الوصلة نفسها.

تدريبات على قانون الوصلة لـ كيرشوف.

أكتب معادلة التيار للوصلات التالية.

$$\sum i_{in} = \sum i_{out}$$

$$i_1 = i_2 + i_3$$

$$\text{OR } \sum i = 0$$



$$i_1 - i_2 - i_3 = 0$$

$$\sum i = 0$$

$$i_1 + i_2 - i_3 = 0$$

$$\text{OR } \sum i_{in} = \sum i_{out}$$

$$i_2 + i_1 = i_3$$

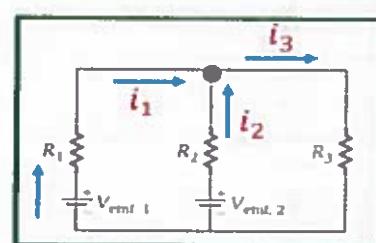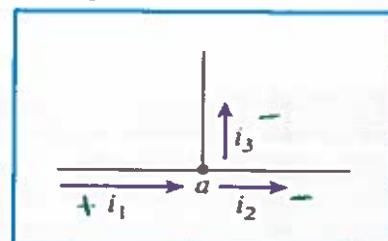


تدريب في الشكل المقابل حدد مقدار التيار في الفرع X

الوصلة \triangleq

$$7 - 1 - 3 - Z = 0 \Rightarrow Z = 3A$$

الوصلة \triangleq
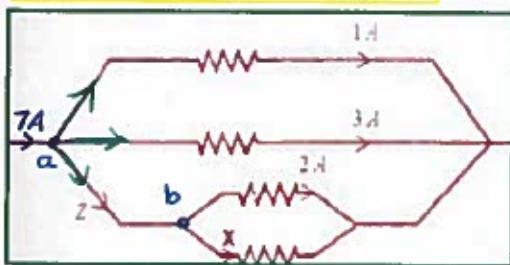
$$\begin{aligned} 7 - 1 - 3 - Z &= 0 \\ Z - 2 - x &= 0 \\ 3 - 2 - x &= 0 \\ x &= 1A \end{aligned}$$






الفيزياء

دوائر التيار المستمر

الوحدة السادسة

6

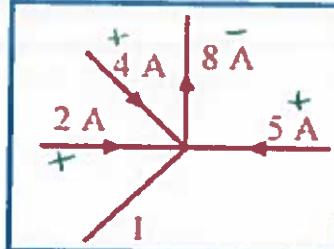الفصل الدراسي الثاني
الثاني عشر - متقدم

في الشكل المقابل احسب مقدار واتجاه التيار I

نفرض أن I هو الداخل سوياً .

$$5 - 8 + 4 + 2 + I = 0$$

$$11 - 8 + I = 0$$

$$I = -3 \text{ A}$$

خواص

علل : يسمى قانون كيرشوف الأول (قاعدة الوصلة) بقانون حفظ الشحنة ؟

ج) لأن عدد اللكترونات الداخلة إلى الحلقة معينة يساوي عدد اللكترونات الخارجة من نفس الحلقة .

6.5 ينص قانون كيرشوف للتيار على أن

- (a) المجموع الجبري للتغيرات عند أي وصلة في دائرة يجب أن يساوي صفرًا.
- (b) المجموع الجبري لغيرات الجهد حول أي حلقة مغلقة في دائرة يجب أن يساوي صفرًا.
- (c) التيار في دائرة مزودة بمقاومة ومكثف يتغير أسيًا مع الزمن.
- (d) التيار عند وصلة معينة يتحدد عن طريق نافع ضرب المقاومة والسرعة.
- (e) الزمن الخاص بزيادة التيار عند وصلة معينة يتحدد عن طريق نافع ضرب المقاومة والسرعة.

قانون كيرشوف للجهد (قانون حفظ الطاقة او قانون كيرشوف الثاني)

المجموع الجيري للقوة الدافعة الكهربائية في دائرة يساوي المجموع الجيري

$$\sum V = \sum I.R$$

لفرق الجهد او المجموع الجيري للجهود في مسار مغلق يساوي صفرًا

قانون كيرشوف الثاني

$$\sum_{j=1}^m V_{\text{emf},j} - \sum_{k=1}^n i_k R_k = 0$$

الحلقة المغلقة .

الحلقة : في الدائرة هي مجموعة من العناصر الكهربائية والأسلاك الموصولة والتي تشكل مساراً مغلقاً .

ملاحظات مهمة : 1. إذا اتبعت حلقة فستصل في النهاية إلى النقطة التي بدأت منها .

2. يمكنك التنقل عبر أي حلقة في الدائرة مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة .

3. في مصدر الطاقة - البطارية - يشير الخط الطويل إلى الموجب والقصير للسلب .



الفصل الدراسي الثاني

الثاني عشر - متقدم



6

الوحدة السادسة

دوائر التيار المستمر


أسامي إبراهيم النحوي

0554543232

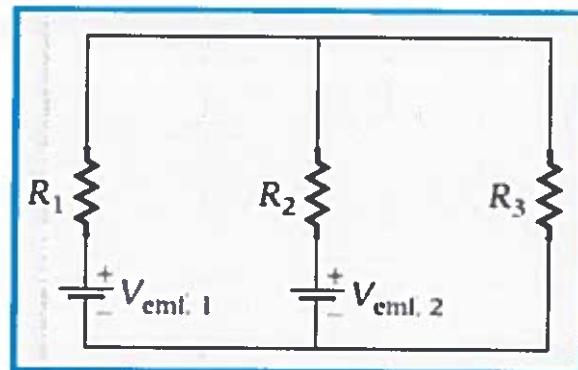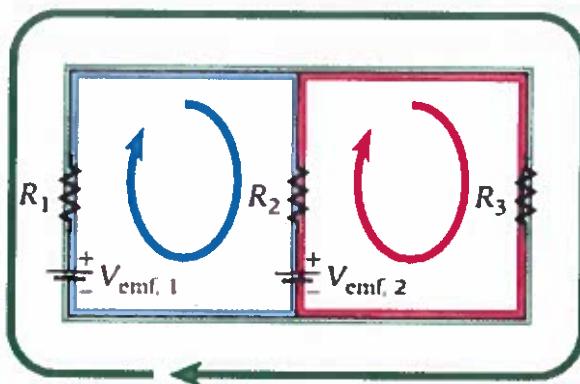

يُظهر الشكل الحلقات الثلاث المحتملة (الأزرق - الأحمر - الأخضر)

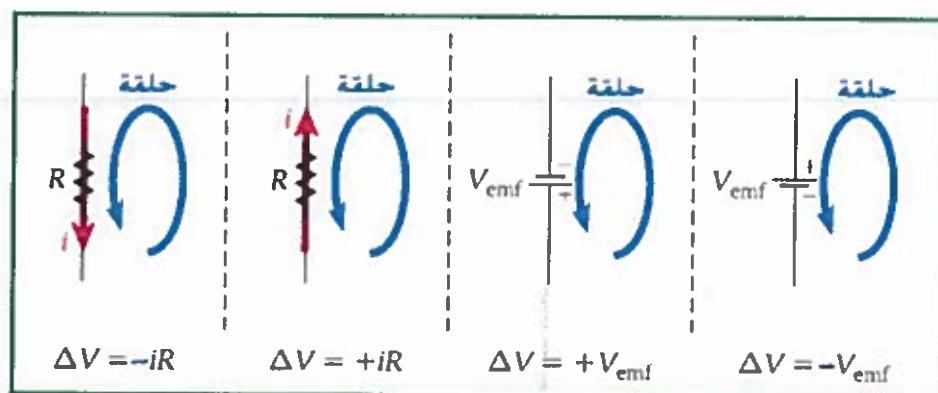
يتطلب تطبيق قانون كيرشوف للجهد إفتراضات لتحديد إنخفاض الجهد عبر كل عنصر من الدائرة ويعتمد ذلك على الاتجاه المفترض للتيار. كما يلاحظ في الأشكال التالية.



$$+V_{emf,1} - iR_1 + V_{emf,2} - iR_2 - iR_3 = 0$$

إعادة ترتيب
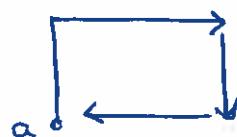
$$V_{emf,1} + V_{emf,2} = i(R_1 + R_2 + R_3)$$



الفيزياء

أسامي إبراهيم التحوي

0554543232



الفصل الدراسي الثاني
الثاني عشر - متقدم

6

الوحدة السادسة

دائرٌ التيار المستمر

6.12 ينص قانون كيرشوف للجهد على أن

a) المجموع الجبري للتيارات حول حلقة دائرة

كاملة يجب أن يساوي صفرًا.

b) مجموع المقاومات حول حلقة دائرة كاملة يجب أن يساوي صفرًا.

c) مجموع مصادر مصدر المقدمة الكهربائية حول حلقة دائرة كاملة يجب

أن يساوي صفرًا.

d) مجموع فروق الجهد حول حلقة دائرة كاملة يجب أن يكون أكبر من صفر.

e) مجموع فروق الجهد حول حلقة دائرة كاملة يجب أن يساوي صفرًا.

6.8 أي مما يلي يحتوي على وحدة المقدمة الكهربائية نفسها؟

فولت


a) النبار

b) الجهد الكهربائي

c) المجال الكهربائي

d) الطاقة الكهربائية

e) لا شيء مما سبق

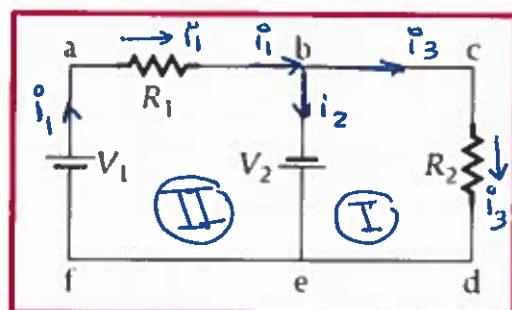

6.32 في الدائرة الموضحة في الشكل.

$$V_2 = 2.50 \text{ V}, V_1 = 1.50 \text{ V}$$

$$R_2 = 5.00 \Omega, R_1 = 4.00 \Omega$$

ما مقدار التيار I المتدفق عبر المقاوم R1؟

نختار الجملة I3 (السُّيرى)

لوجود R1 فيها ونطبق

كيرشوف للجهد.

$$V_1 - I_1 R_1 + V_2 = 0$$

$$1.5 - 4 I_1 + 2.5 = 0$$

$$I_1 = 1 \text{ A} .$$

مثال 1 احسب قيم التيارات المجهولة في الدائرة الموضحة بالشكل المجاور:

. نطبق كيرشوف للجهد على وصلة b

$$5 - 4 - I_1 = 0$$

$$I_1 = 1 \text{ A}$$

. نطبق كيرشوف للجهد على وصلة c

$$4 + 4 - I_3 = 0$$

$$I_3 = 8 \text{ A}$$

. نطبق كيرشوف للجهد على وصلة a

$$I_3 - 5 - I_2 = 0$$

$$8 - 5 - I_2 = 0 \Rightarrow I_2 = 3 \text{ A}$$

الفيزياء

الفصل الدراسي الثاني
الثاني عشر - متقدم

6

الوحدة السادسة

أسامي إبراهيم النحوي

0554543232



دوائر التيار المستمر


6.2 دوائر كهربائية أحادية الحلقة

قم بتطبيق قانون كيرشوف للجهد للدائرة المجاورة

1. مرور التيار مع عقارب الساعة

2. مرور التيار عكس عقارب الساعة.

ثم قارن نتائج الحالتين السابقتين؟

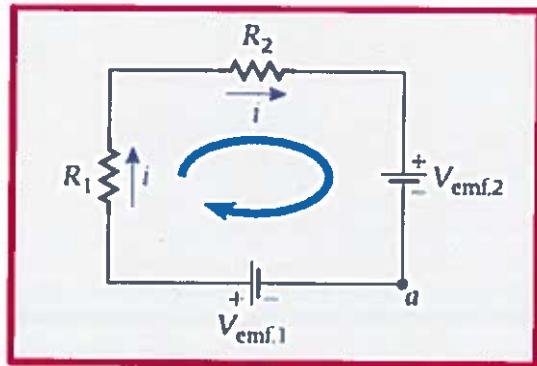

عكس عقارب الساعة



$$V_{emf_1} - iR_1 - iR_2 - V_{emf_2} = 0$$

$$V_{emf_2} + iR_2 + iR_1 - V_{emf_1} = 0$$

$$V_{emf_2} - V_{emf_1} = -i(R_1 + R_2)$$

نفرض $i > 0$


$$V_{emf_1} - V_{emf_2} = i(R_1 + R_2)$$

مسألة محلولة 6.1 شحن بطارية

شحنت بطارية جهدها $V = 12.0$ وذات مقاومة داخلية مقدارها $R_i = 0.200 \Omega$ بشاحن بطارية قادر على توصيل تيار مقداره $i = 6.00 A$.

المقدار V_e

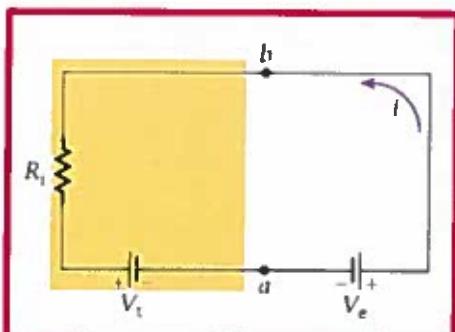ما أقل فوة دافعة كهربائية يجب على شاحن البطارية توفيرها لينمك من شحن البطارية؟



نطبق كيرشوف للجهد على الحلقة

$$-iR_i - V_t + V_e = 0$$

$$(-6 \times 0.2) - 12 + V_e = 0$$

$$V_e = 13.2 \text{ V}$$




6.3 دوائر كهربائية متعددة الحلقات


ملاحظات هامة على شبكات الدوائر الكهربائية.

1. يجب تحديد التيار المتدفق في كل فرع من فروع الدائرة.
2. استخدام قانون كيرشوف لتكوين معادلات خطية تربط بين التيارات (عدد المعادلات بعده المجاهيل في السؤال).
3. لا يُعد قانون كيرشوف للتيار وحده كافياً للتحليل الكامل لأي دائرة. يجب الاستفادة من عدد الوصلات وكذلك الحلقات في الدائرة.
4. لا تكتب معادلات أكثر مما تحتاج إليه. عليك اختيار الحلقة المناسبة لتجنب إعداد مجموعة من المعادلات المطولة.


شبكة دائرة كهربائية تتكون من:

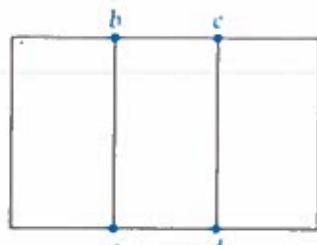

أربع وصلات

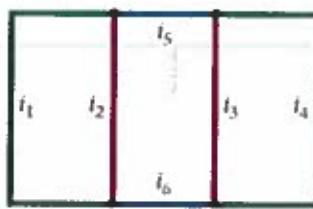


ستة أفرع

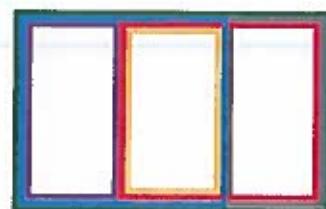

ست حلقات محتملة

مراجعة المفاهيم 6.3

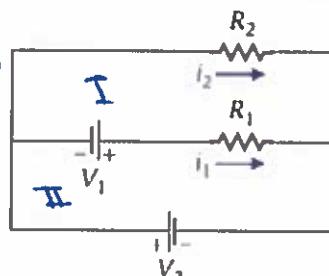في الدائرة متعددة الحلقات الموضحة في الشكل، $V_2 = 12.0 \text{ V}$ ، $V_1 = 6.00 \text{ V}$ ، $R_2 = 12.0 \Omega$ ، $R_1 = 10.0 \Omega$ ، ما مقدار التيار i_2 ؟



$$a) 0.500 \text{ A}$$

$$b) 0.750 \text{ A}$$

$$c) 1.00 \text{ A}$$

$$d) 1.25 \text{ A}$$

$$e) 1.50 \text{ A}$$

الفيزياء

أسامي إبراهيم التحوي

0554543232




دوائر التيار المستمر

الوحدة السادسة

6

الفصل الدراسي الثاني
الثاني عشر - متقدم

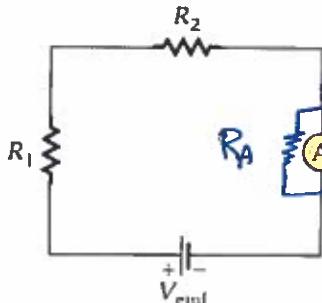6.10 مقاومان، $R_1 = 3.00 \Omega$ و $R_2 = 5.00 \Omega$. موصلان على التوالي بطارية وأمبير. كما هو موضح في الشكل. توفر البطارية $V_{\text{emf}} = 8.00 \text{ V}$ و تبلغ مقاومة الأمبير $R_A = 1.00 \Omega$. ما قيمة التيار الذي ي 流经 الأمبير؟




- a) 0.500 A
- b) 0.750 A
- c) 0.889 A
- d) 1.00 A
- e) 1.50 A

$$I = \frac{\Delta V}{R_{\text{eq}}} = \frac{8}{(3+5+1)} = \frac{8}{9} \\ = 0.889 \text{ A}$$

مراجعة المفاهيم 6.2

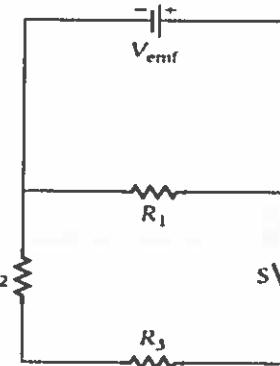في الدائرة الموضحة في الشكل. توجد ثلاثة مقاومات متماثلة. يفتح المفتاح S في البداية. عند غلق المفتاح. ماذا يحدث للتيار المتدفق في المقاوم R_1 ؟



- (a) تظل قيمة التيار المتدفق في المقاوم R_1 .
- (b) تزداد قيمة التيار المتدفق في المقاوم R_1 .
- (c) تقل قيمة التيار المتدفق في المقاوم R_1 كما هي.

نهاية لـ

6.34- في الدائرة الموضحة في الشكل.

$R_1 = 5.00 \Omega$ و $R_2 = 10.0 \Omega$ و $R_3 = 15.0 \Omega$ و $V_{\text{emf},1} = 10.0 \text{ V}$ و $V_{\text{emf},2} = 15.0 \text{ V}$. باستخدام قانون كيرشوف للتيار وقانون فاوند للجهد. حدد مقدار التيارات I_1 و I_2 و I_3 المتدفقة عبر مقاومات R_1 و R_2 و R_3 على التوالي في الاتجاه الم المشار إليه في الشكل.

نطبق كيرشوف للتيار على الموصلة a

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0 \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

حلقة I

$$-I_1 R_1 + V_{\text{emf},1} + I_2 R_2 - V_{\text{emf},2} = 0 \\ -5I_1 + 10 + 10I_2 - 15 = 0$$

نرتب المعادله بحيث تظهر حيزم (I_3 و I_2 و I_1) بالترتيب لاستخدام اداله كاسبه.

$$-5I_1 + 10I_2 + 0 = +5 \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

حلقة II

$$V_{\text{emf},2} - I_2 R_2 - I_3 R_3 = 0 \\ 15 - 10I_2 - 15I_3 = 0$$

M&R Osama Alnahawi

0554543232



الفيزياء

أسامي إبراهيم التحوي

0554543232



تطبيق قانون كيرشوف على الدائرة التالية:

$$\text{لدي شف للتيار على موصولة A} \\ I_1 + I_2 - I_3 = 0 \quad \dots \quad (1)$$

حيث شف للتيار على موصولة ①

$$V_1 - 10I_1 - 40I_3 = 0 \\ -10I_1 + 0 - 40I_3 = -10 \quad \dots \quad (2)$$


حيث شف للتيار على موصولة ②

$$V_2 - 20I_2 - 40I_3 = 0 \\ 0 - 20I_2 - 40I_3 = -20 \quad \dots \quad (3)$$

محل المقادير بـ ٥ مرات

$$I_1 = 0.14A \quad I_2 = 0.43A \quad I_3 = 0.28A$$

معاكيس للارتفاع، المفترض على المرسم.

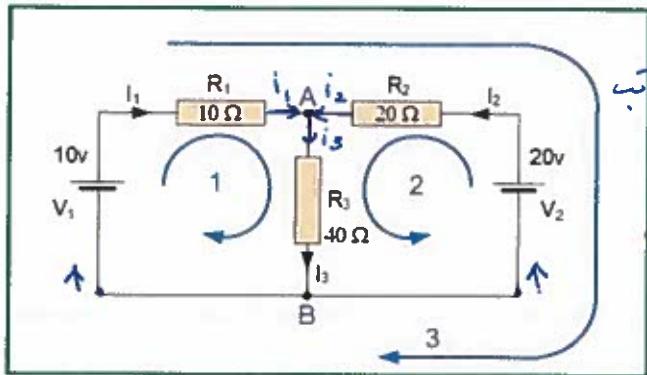


أجهزة الأميتر والفولتوميتر


الفولتوميتر	الأميتر	الأداة / وجه المقارنة
جهاز يستخدم لقياس القيمة في أي جزء من الدائرة الكهربائية.	جهاز يستخدم لقياس شدة التيار الكهربائي في أي جزء من الدائرة الكهربائية.	استخدام
كبيرة: عادة ما تكون في حدود ($10^7 \Omega$) لها تأثير طفيف في فروق الجهد المقيسة	صغيرة: عادة ما تكون في حدود (1.0Ω) ليس لها أي تأثير ملحوظ في التيار المقيس	مقاومة الجهاز
ملف يتصل مع مقاومة كبيرة على التوازي	ملف يتصل مع مقاومة صغيرة على التوازي	تركيب
(الفولت) (V)	(الأميتر) (A)	وحدة القياس
يوصل على التوازي في الدائرة	يوصل على التوازي في الدائرة	طريقة توصيله في الدائرة
		الرسم

دوائر التيار المستمر

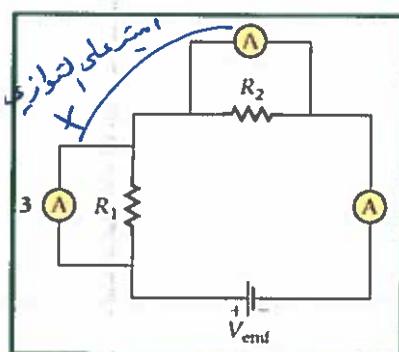
مراجعة المفاهيم 6.4 أي من الدوائر الموضحة في الشكل لن تعمل بشكل صحيح؟



3g 2e

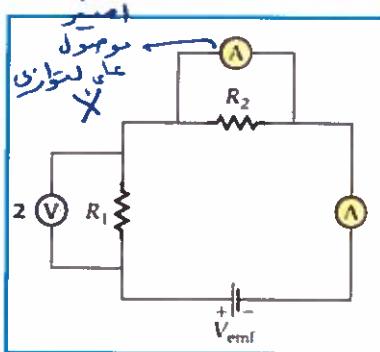

2, 1(d)

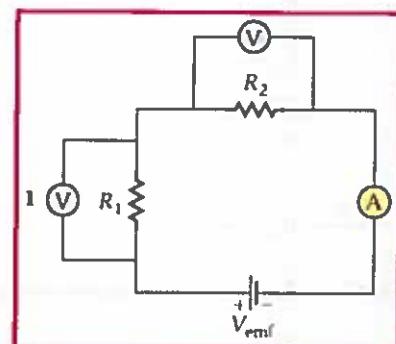

3 (a)

1(a)

مثال 2

دائرة كهربائية بسيطة تكون من مصدر للقوة الدافعة الكهربائية ($V_{\text{emf}} = 150$ v) ومقاومة ($R = 100.0 \text{ K}\Omega$) يوصل فولتميتر مقاومته ($R_V = 10.0 \text{ M}\Omega$) بين طرفي المقاوم

١ ما قيمة التيار في الدائرة قبل توصيل الفولتميتر ؟

$$i = \frac{V_{emf}}{R} = \frac{150}{100 \times 10^3} = 1.5 \times 10^{-3} A$$

٢) ما قيمة التيار في الدائرة عند توصيل الفولتميتر بين طرفي المقاوم ؟

$$i = \frac{V_{emf}}{R_{eq}}$$

$$= \frac{150}{9 \cdot 9 \times 10^4} \\ = 1.52 \times 10^{-3} A$$

Req من
RV مع R متضمن

$$R_{eq} = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_V} \right)^{-1}$$

$$= \left(\frac{1}{100 \times 10^3} + \frac{1}{10 \times 10^6} \right)^{-1}$$

$$= 9.9 \times 10^{-4} \Omega$$

سؤال الاختبار الذاتي 6.2

عند تعشيق بادئ تشغيل سيارة أثناء تشغيل المصابيح الأمامية. تخفت الإضاءة. اشرح.

كمية التيار المداري المصاحب لغيره حداً
وينادى التغذيل مع المصاحب موصولة على
الموازي فنجد تغذيل بارئ التغذيل
سيم حسب التيار هنا المصاحب يختفي

الفيزياء

أسامي إبراهيم النحوي

0554543232




6

الوحدة السادسة

دوائر التيار المستمر

مسألة محلولة : 3

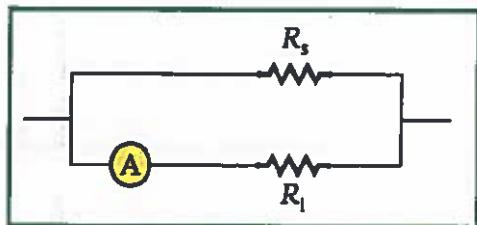افرض أن أميتر يعطي قراءة التدرجات بالكامل عندما يمر تيار مقداره ($i_{int} = 5.10 \text{ mA}$) خلاله . وتبعد المقاومة الداخلية للأميتر ($R_i = 16.8 \Omega$) . لاستخدام هذا **الأميتر** لقياس أقصى تيار مقداره ($i_{max} = 20.2 \text{ A}$) . * ما **مقدار** المقاومة اللازمة للمقاوم المجزئ للتيار R_s الموصل على **التوازي** بالأميتر؟



$$\frac{1}{R_s} + \frac{1}{16.8} = 235.8$$

$$R_s = 4.2 \times 10^{-3} \Omega$$

$$\begin{aligned} \text{جهد بطرف المقاوم} &= \text{جهد بطرف المقاوم} \\ &= \text{جهد المقاومة كاملاً} \\ &= \text{جهد الدائرة} \\ i_{max} R_{eq} &= i_{int} R_i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_{eq} &= \frac{i_{int} R_i}{i_{max}} \\ \frac{1}{R_{eq}} &= \frac{i_{max}}{i_{int} R_i} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{R_s} + \frac{1}{R_i} = \frac{20.2}{5.1 \times 10^{-3} \times 16.8} = 235.8$$

(6.33) الدائرة الموضحة في الشكل تتكون من بطاريتين جهدهما (V_A, V_B) وثلاثة مصايب ضوئية مقاومتها (R_1, R_2, R_3)


حدد الإتجاهات الصحيحة على الشكل لتدفق التيار عبر الدائرة الموضحة بالرسم التخطيطي . ①

$$\begin{aligned} P_A &= i_1 V_A \\ &= 0.2 \times 6 = 1.2 \text{ W} \end{aligned}$$

احسب مقدار التيارات (i_1, i_2, i_3) المتداقة عبر المصايب الثلاثة ②

احسب القدرة P_A و P_B التي تولدها البطارية A والبطارية B . ③

$$R_1 = 10.0 \Omega$$

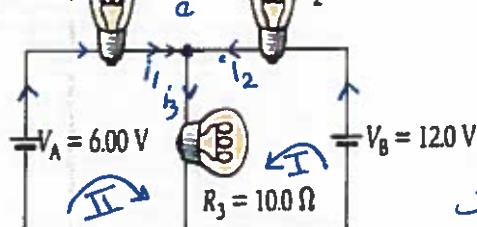

$$\text{نطبق كيرستوف للتيار على الموصلة } I_1 + I_2 - I_3 = 0 \quad \text{--- --- --- ④}$$

نطبق كيرستوف للجهد على الحلقه اليمين (II) \downarrow

$$\begin{aligned} V_B - I_2 R_2 - I_3 R_3 &= 0 \\ 12 - 40 I_2 - 10 I_3 &= 0 \\ 0 - 40 I_2 - 10 I_3 &= -12 \quad \text{--- --- --- ⑤} \end{aligned}$$

$$I_1 = 0.2 \text{ A}$$

$$I_2 = 0.2 \text{ A}$$

$$I_3 = 0.4 \text{ A}$$

نطبق كيرستوف للجهد على الحلقه اليمين II

$$V_A - I_1 R_1 - I_3 R_3 = 0$$

$$6 - 10 I_1 - 10 I_3 = 0$$

$$-10 I_1 + 0 - 10 I_3 = -6 \quad \text{--- --- --- ⑥}$$

حل المعادلات على اجهزة الكمبيوتر Mode 5>2

MR Osama Alnahawi

0554543232



الفيزياء

أسامي إبراهيم التحوي

0554543232




الفصل الدراسي الثاني
الثاني عشر - متقدم

الوحدة السادسة
6

دوائر التيار المستمر

قطنطرة ويتستون :

مسألة محلولة :

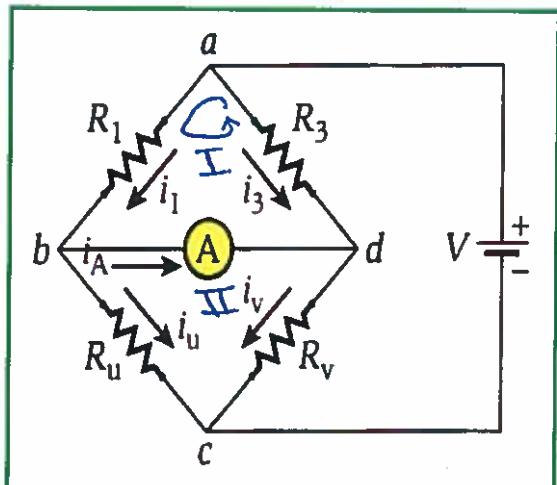

$$i_1 = i_U$$

$$i_3 = i_V$$

لغير i_A \Rightarrow به سیار

$$\frac{110}{15.63} = \frac{100}{R_U}$$

لتحوين

$$R_U = 14.2 \Omega$$

* حدد المقاومة المجهولة (R_U) في قنطرة ويتستون الموضحة في الشكل
إذا كانت ($R_V = 15.63 \Omega$, $R_3 = 110.0 \Omega$, $R_1 = 100.0 \Omega$)
عندما يكون التيار المار عبر الأمبير يساوي صفرًا (القنطرة متوازنة)

الحل
تطبقي كيرستوف على الحلقه I

$$-i_1 R_1 + i_3 R_3 = 0$$

$$i_3 R_3 = i_1 R_1 \quad \text{--- (1)}$$

تطبقي كيرستوف للحصه على الحلقه II

$$-i_1 R_U + i_V R_V = 0$$

$$-i_1 R_U + i_3 R_V = 0$$

$$i_3 R_V = i_1 R_U \quad \text{--- (2)}$$

نقسم (2) على (1)

$$\frac{i_3 R_3}{i_3 R_V} = \frac{i_1 R_1}{i_1 R_U}$$

$$\boxed{\frac{R_3}{R_V} = \frac{R_1}{R_U}}$$

(6.30) احسب المقاومة المكافئة للدائرة الموضحة في الشكل

لسيار R_S

$\left. \begin{array}{l} 2R \leftarrow R_1 \text{ و } R_3 \\ 2R \leftarrow R_2 \text{ و } R_4 \end{array} \right\} \text{ متوازي}$

$$R_{eq} = \left(\frac{1}{2R} + \frac{1}{2R} \right)^{-1} = R$$

ملاحظة : - في قنطرة ويتستون

إذا كانت جميع المقاومات متساوية فإن

MR Osama Abrahavi

0554543232



الفصل الدراسي الثاني

الثاني عشر - متقدم

الوحدة السادسة 6


دوائر التيار المستمر

أسامي إبراهيم النحوي

0554543232



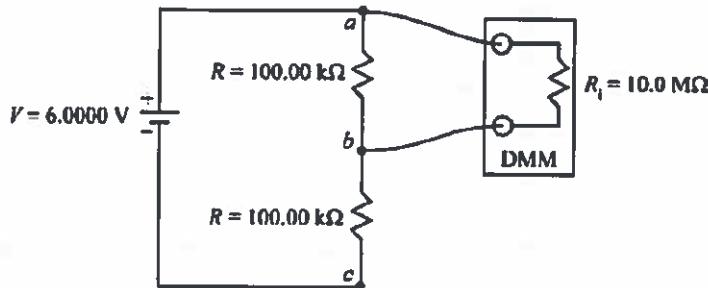كما هو موضح في الشكل بطارية جهدتها ($V=6.0\text{ V}$) تستخدم لتوليد تيار عبر مقاومين متماثلين (R) تبلغ مقاومة كل منها ($R=100.0\text{ k}\Omega$). يستخدم ملتميتر رقمي لقياس فرق الجهد بين طرف المقاوم الأول علماً بأن المقاومة الداخلية للملتميتر الرقمي هو ($R_i=10.0\text{ M}\Omega$). احسب فرق الجهد بين النقطتين (a, b) .



$$\begin{aligned} V_{ab} &= i R_{eq} \\ &= 3.01 \times 10^{-5} \left(\frac{1}{100 \times 10^3} + \frac{1}{10 \times 10^6} \right)^{-1} \\ &\approx 3\text{ V} \end{aligned}$$

((فرق الجهد بين النقطتين (a,b) يساوي فرق الجهد بين النقطتين (c,b) . قد لا تكون هذه العبارة صحيحة في هذه الحالة . كيف يمكن تقليل خطأ القياس ؟))

$$R_{eq} = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_i} \right)^{-1} + R$$

$$R_{eq} = \left(\frac{1}{100 \times 10^3} + \frac{1}{10 \times 10^6} \right)^{-1} + 100 \times 10^3$$


$$R_{eq} = 1.99 \times 10^5 \Omega$$

$$i = \frac{\Delta V}{R_{eq}} = \frac{6}{1.99 \times 10^5} = 3.01 \times 10^{-5} \text{ A}$$

عند زيادة R_i سيعمل
المولتميتر سُجّل
أقل تيار

2

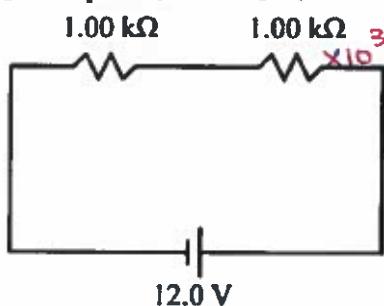
6.43 دائرة كهربائية تحتوي على مقاومين متماثلين تبلغ مقاومة كل منها ($R=1000.0\text{ }\Omega$) موصلين على التوالي ببطارية جهدتها ($V=12.0\text{ V}$) .



$$\begin{aligned} i &= \frac{\Delta V}{R_{eq}} \\ &= \frac{12}{(2 \times 1 \times 10^3)} = 6 \times 10^{-3} \text{ A} \end{aligned}$$

إذا قمت بتوصيل أمبير بهذا المقاوم على التوازي بدلاً من توصيله على التوالي . ما مقدار التيار الذي يتدفق عبر الأمبير

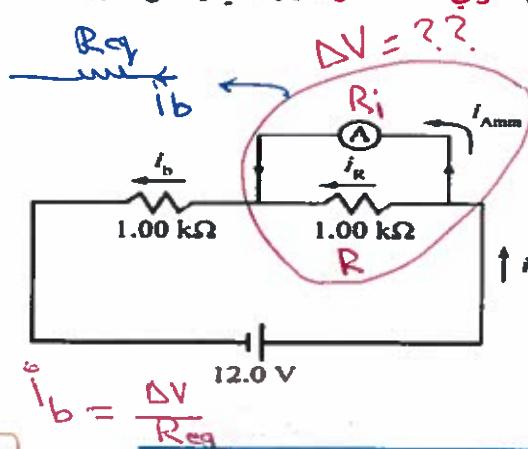(افترض أن المقاومة الداخلية هي $R_i=1.0\text{ }\Omega$)



$$\begin{aligned} R_{eq} &= \left(\frac{1}{R_i} + \frac{1}{R} \right)^{-1} \\ &= \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{1000} \right)^{-1} = 0.999 \Omega \\ \Delta V &= i_b R_{eq} = 0.012 \times 0.999 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i_{amm} &= \frac{\Delta V}{R_i} = \frac{0.01198}{1} = 0.01198 \text{ A} \\ &= 0.1198 \text{ A} \end{aligned}$$

MR Osama Alnahawi

0554543232



الكتاب هو المرجع الأساسي ومحفوظات هذا الملف لا يغطي عن الكتاب المدرسي

12

$$= \frac{12}{\left(\frac{1}{1} + \frac{1}{1000} \right)^{-1} + R} = 0.012 \text{ A}$$

الفيزياء

أسامي إبراهيم التحوي

0554543232




الفصل الدراسي الثاني
الثاني عشر - متقدم

الوحدة السادسة
6

دوائر التيار المستمر

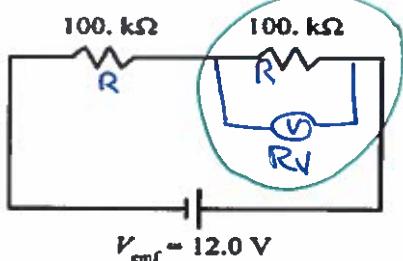(6.44) دائرة كهربائية تحتوي على مقاومتين متماثلتين تبلغ مقاومة كل منها ($R=100.0 \text{ k}\Omega$) موصلين على التوالي ببطارия جهدها ($V_{\text{emf}} = 12.0 \text{ V}$)



R_{tot}

$$\Delta V = \frac{\text{إجمالي}}{2} = \frac{12}{2} = 6 \text{ V}$$

لـ رام الله ويات
ستاد حميمون
جامعة الساحري

(2) إذا تم توصيل فولتميتر مقاومته الداخلية ($R_V = 10.0 \text{ M}\Omega$) على **التوازي** بأحد المقاومتين لقياس انخفاض الجهد عبر طرفي هذا المقاوم . احسب نسبة الخطأ في القياس في الحالتين

$$V_{\text{volt}} = I R_{\text{tot}}$$

$$= 6.02 \times 10^{-5} \times \left(\frac{1}{100 \times 10^3} + \frac{1}{10 \times 10^6} \right)^{-1}$$

$$= 5.97 \text{ V}$$

$$\begin{aligned} \text{نسبة الخطأ} &= \frac{\text{قيمة المترسدة} - \text{قيمة الحقيقة}}{\text{قيمة الحقيقة}} \times 100 \\ &= \frac{6 - 5.97}{6} \times 100 = 0.5\% \end{aligned}$$

لـ سـ بـ رـ اـ لـ اـ رـ عـ

$$\begin{aligned} I &= \frac{\Delta V}{R_{\text{req}}} = \frac{\Delta V}{R + \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_V} \right)^{-1}} \\ &= \frac{12}{100 \times 10^3 + \left(\frac{1}{100 \times 10^3} + \frac{1}{10 \times 10^6} \right)^{-1}} \\ &= 6.02 \times 10^{-5} \text{ A} \end{aligned}$$

من الدائرة المقابلة احسب :

(1) التيار المار في المقاوم (12Ω)

(2) القدرة المستنفدة في المقاومة (20Ω)

(3) فرق الجهد بين طرفي المقاومة (9Ω)

$$\begin{aligned} \text{نطبق كيرستوف للتيار على الوصلة } \text{I} \\ I_1 - I_2 - I_3 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{نطبق كيرستوف للجهد على (حلقة I)} \\ -12I_1 + 6 - 3 - 20I_2 - 8I_1 = 0 \end{aligned}$$

$$-20I_1 - 20I_2 + 0 = -3 \quad \dots \quad (2)$$

نطبق كيرستوف للجهد على (حلقة II)

$$-6I_3 - 9I_3 + 8 - 3 - 20I_2 = 0$$


$$0 - 20I_2 - 15I_3 = -5 \quad \dots \quad (3)$$

حل المعادلات

$$I_1 = 5 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$I_2 = 0.145 \text{ A}$$

$$I_3 = 0.14 \text{ A}$$

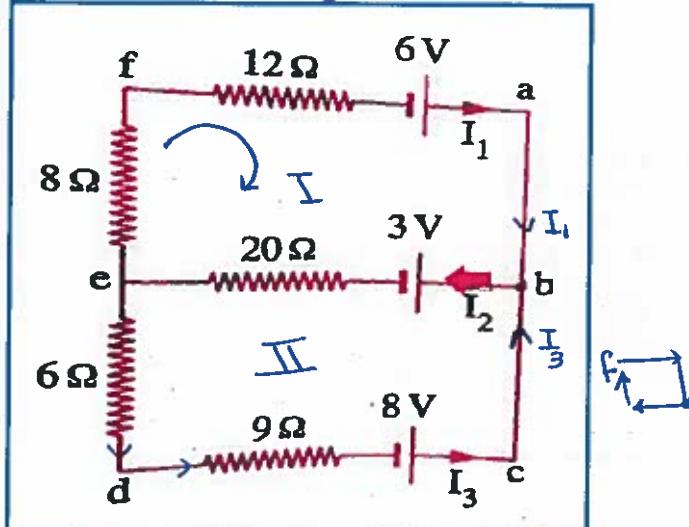

$$[1] P = 5 \times 10^3 \text{ A}$$

$$\begin{aligned} [2] P &= I^2 R = (0.145)^2 (20) \\ &= 0.42 \text{ W} \end{aligned}$$

$$[3] \Delta V = I_3 R$$

$$\begin{aligned} &= 0.14 \times 9 \\ &= 1.26 \text{ V} \end{aligned}$$



الفصل الدراسي الثاني

الثاني عشر - متقدم


6

الوحدة السادسة

دوائر التيار المستمر

أسامي إبراهيم النحوي

0554543232

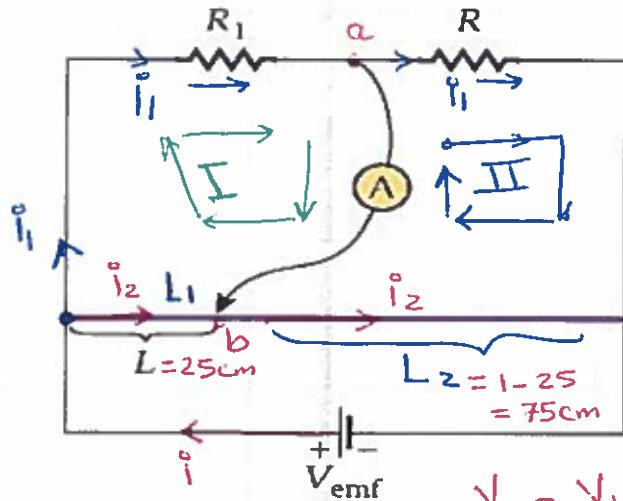

$$V_a = V_b \Leftrightarrow$$

- 6.36. أنشأت قنطرة ويتكون باستخدام سلك نيكروم طوله 1.00 m (الخط الأرجواني في الشكل) به نقطة توصيل يمكنها الافتراق على طول السلك. وضع مقاوم. Ω . على أحد جانبي القنطرة، ومقاومة آخر. R . مجده المقاومة على الجانب الآخر. تحركت نقطة التوصيل على طول سلك النيكروم. وكانت قراءة الأميتر صفرًا، حيث $L = 25.0 \text{ cm}$. إذا عرفت أن السلك له قطاع عرضي منتظم على امتداد طوله، فحدد المقاومة المجهولة.

قراءة الأميتر صفر \Rightarrow يتطلب كيرستوف للحمد على الحلقة I كما هو موضح بالشكل

$$I_2 R L_1 - I_1 R_1 = 0 \Rightarrow I_2 R L_1 = I_1 R_1 \quad \text{---} \quad ①$$

يتطلب كيرستوف للحمد على الحلقة II كما هو موضح بالشكل

$$-I_1 R + I_2 R L_2 = 0 \Rightarrow I_2 R L_2 = I_1 R \quad \text{---} \quad ②$$

$$R = \frac{\rho L}{A}$$

لنفس المسافة ونفس المساحة

$$R \propto L$$

يسعى المعادلتين ① و ②

$$\frac{I_2 R L_1}{I_2 R L_2} = \frac{I_1 R_1}{I_1 R} \Rightarrow \frac{R L_1}{R L_2} = \frac{R_1}{R}$$

$$\frac{L_1}{L_2} = \frac{R_1}{R} \Rightarrow R = \frac{R_1 L_2}{L_1}$$

$$= \frac{100 \times 0.75}{0.25} = 300 \Omega$$

إجابات مراجعه المفاهيم - الوحدة 6 - دوائر التيار المستمر - 12 متقدم

6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7
b	c	c	e	غير مطلوب	غير مطلوب	غير مطلوب

إجابات الاختيارات متعدد (164-163) الوحدة 6 - دوائر التيار المستمر - 12 متقدم

6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.10	6.11	6.12	6.13
غير مطلوب	غير مطلوب	غير مطلوب	غير مطلوب	a	غير مطلوب	غير مطلوب	b	غير مطلوب	c	غير مطلوب	e	c





طريقة استخدام الآلة الحاسبة لحل مسائل كيرشوف

$$Z_1 + Y_1 + X_1 - a = 0$$

$$X_2 + Y_2 - b = 0$$

$$X_3 + Z_3 + c = 0$$

• تستخدم هذه الطريقة لحل نظام يتكون من 3

معادلات بـ 3 مجهول فقط (x, y, z)

الطريقة :

1- يجب ترتيب الثلاث معادلات بطريقة حيث يحتوي فيها كل عمود على نفس المجهول و يكون العدد الثابت بعد اشاره (=) .

* و اذا كان المجهول غير موجود يوضع مكانه (0).

X_1	$+ Y_1$	$+ Z_1$	$= a$
X_2	$+ Y_2$	$+ 0$	$= b$
X_3	$+ 0$	$+ Z_3$	$= -c$

2- يتم كتابة ما يلي في الآلة الحاسبة :



3- ستظهر الشاشة التالية في الآلة الحاسبة :




ملاحظة : العمود a يمثل معاملات x .
العمود b يمثل معاملات y .
العمود c يمثل معاملات z .
العمود d يمثل الثابت .

4- يتم ادخال معامل كل مجهول و الضغط على (=) لتنقل الى اليمين و تستمر حتى يمتلئ السطر الأول ثم تضغط (=) لتنقل الى السطر الجديد و تستمر حتى يتم ادخال كل المعاملات و الضغط على (=) .

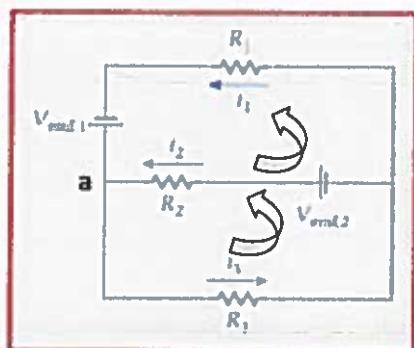5- سيظهر الناتج بالشكل : = X ثم تضغط (=) يظهر
 $y = \dots$
 $z = \dots$





6.34- في الدائرة الموضحة في الشكل.

$R_1 = 10.0 \Omega$, $R_2 = 5.00 \Omega$,
 $V_{emf,1} = 10.0 \text{ V}$, $R_3 = 15.0 \Omega$,
 $V_{emf,2} = 15.0 \text{ V}$. باستخدام قانون
 كيرشوف للنهاي وقانون كيرشوف للجهد
 حدد مقدار التيارات i_1 , i_2 و i_3 المندفعة
 عبر R_1 , R_2 و R_3 على التوالي في الاتجاه
 المشار إليه في الشكل.

1- بتطبيق قانون كيرشوف للتيار على الوصلة a

$$i_1 + i_2 - i_3 = 0 \quad \bullet$$

2- بتطبيق قانون كيرشوف للجهد على الحلقة السفلية

$$0 - 10i_2 - 15i_3 = 15 \quad \bullet$$

3- بتطبيق قانون كيرشوف للجهد على الحلقة العلوية

$$10 + 10i_2 - 5i_1 = 0 \quad \bullet$$

$$-5i_1 + 10i_2 + 0 = 5$$

i_1	$+ i_2$	$-i_3$	$= 0$
$0i_1$	$-10i_2$	$-15i_3$	$= -15$
$-5i_1$	$10i_2$	0	$= 5$



نقوم بإدخال القيم بهذا الشكل :

$$X = 0.09$$

ويظهر :

$$y = 0.5454$$

$$z = 0.6363$$

$$i_1 = 0.09 \text{ A}$$

و بما أننا قمنا بإدخال قيمة i_1 في العمود a الذي يمثل قيمة x

$$i_2 = 0.05454 \text{ A}$$

و بما أننا قمنا بإدخال قيمة i_2 في العمود b الذي يمثل قيمة y

$$i_3 = 0.6363 \text{ A}$$

و بما أننا قمنا بإدخال قيمة i_3 في العمود c الذي يمثل قيمة z