

اختبار قصير في الدوائر الكهربائية



تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العمانية


موقع فايلاتي ← المناهج العمانية ← الصف الرابع ← علوم ← الفصل الأول ← ملفات متنوعة ← الملف

تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 2026-10-14 17:12:24

ملفات اكتب للمعلم اكتب للطالب | اختبارات الكترونية | اختبارات | حلول | عروض بوربوينت | أوراق عمل
منهج انجليزي | ملخصات وتقارير | مذكرات وبنوك | الامتحان النهائي | للمدرس

المزيد من مادة
علوم:

التواصل الاجتماعي بحسب الصف الرابع

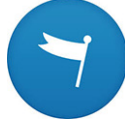

صفحة المناهج
العمانية على
فيسبوك

المزيد من الملفات بحسب الصف الرابع والمادة علوم في الفصل الأول

اختبار قصير ثاني في الوحدة الثانية مع نموذج الإجابة

1

اختبار قصير ثاني في الوحدة الثانية

2

ملخص ثاني للوحدة الثانية

3

اختبار قصير ثاني في وحدة المواد الصلبة والسائلة والغازية مع نموذج الإجابة

4

ملخص شرح درس الهيكل العظمي للإنسان

5

تحميل تطبيق المناهج للهواتف الذكية



تطبيق المناهج على Play Google (أندرويد)


تطبيق المناهج على Store App (آبل)

اختبار قصير (٣) في مادة العلوم للصف الرابع الأساسي

٧ /	معرفة وفهم
٣ /	حل مشكلات

اسم العبقري / العبقرية : التاريخ :

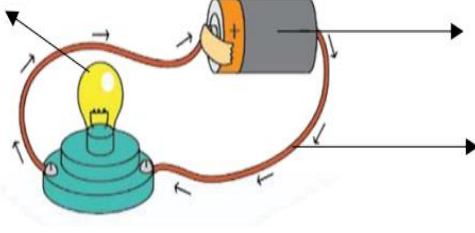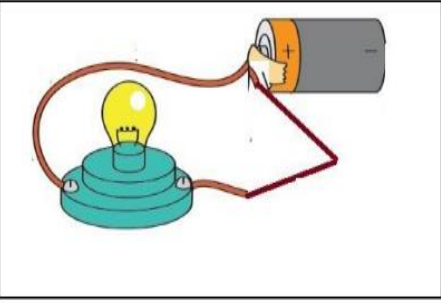الدرجة	السؤال	م									
١	أكمل مايلي بكتابة الكلمة المناسبة : - يسري التيار الكهربائي داخل الدائرة من القطب إلى القطب	١									
٢	أمامك دائرة كهربائية بسيطة ، ضع المسميات التالية في مكانها الصحيح : (سلك - مصباح - بطارية) 	٢									
١	 كون سعيد دائرته الكهربائية كما في الشكل المقابل : هل ستضيئ دائرته الكهربائية ؟ ☐ نعم ☐ لا فسر إجابتك	٣									
١	ضع علامة (√) في المكان المناسب من الجدول : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>خطأ</th><th>صواب</th><th>العبرة</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td>عند فتح المفتاح الكهربائي تغلق الدائرة ويضيئ المصباح.</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>نفاد البطارية قد يكون سببا لعدم إضاءة المصباح .</td></tr> </tbody> </table>	خطأ	صواب	العبرة			عند فتح المفتاح الكهربائي تغلق الدائرة ويضيئ المصباح.			نفاد البطارية قد يكون سببا لعدم إضاءة المصباح .	٤
خطأ	صواب	العبرة									
		عند فتح المفتاح الكهربائي تغلق الدائرة ويضيئ المصباح.									
		نفاد البطارية قد يكون سببا لعدم إضاءة المصباح .									

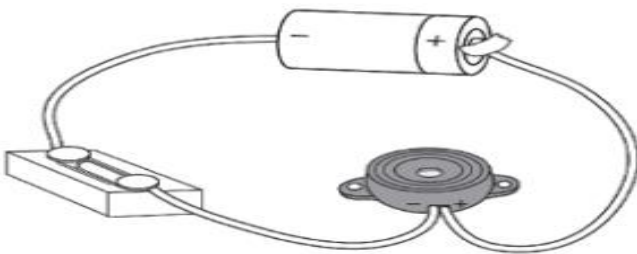٢	٥ ظلل الشكل يمين الإجابة الصحيحة : أ (الجزء الذي يزود الدائرة الكهربائية بالطاقة هو : ○ المصباح ○ الأسلاك ○ البطارية ○ حامل المصباح ب (الجزء المسؤول عن توصيل التيار الكهربائي هو : ○ الأسلاك ○ البطارية ○ المصباح ○ المفتاح الكهربائي	
٣	٦ ركبت مريم الدائرة الكهربائية الآتية :  (أ) اكتب مكونات الدائرة الكهربائية التي ركبتها مريم (ب) فسر : لا يعمل الطنان في دائرة مريم الكهربائية (ج) ماذا تفعل مريم حتى تجعل الطنان يعمل ؟ 	

** انتهت الأسئلة مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق *