

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية



موقع المناهج العُمانية

www.alManahj.com/om

* للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا

<https://almanahj.com/om>

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا

<https://almanahj.com/om/6>

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا

<https://almanahj.com/om/6science>

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة علوم الخاصة ب الفصل الثاني اضغط هنا

<https://almanahj.com/om/6science2>

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للصف السادس اضغط هنا

<https://almanahj.com/om/grade6>

للتحدث إلى بوت على تلغرام: اضغط هنا

https://t.me/omcourse_bot



5-5 رموز الدائرة الكهربائية

- بعد دراسة هذا الدرس سوف :
 - أستطيع أن أحدد رموز خمسة مكونات في الدوائر الكهربائية على الأقل.
 - أستطيع أن أرسم رموز خمسة مكونات في الدوائر الكهربائية على الأقل.
- مفردات للتعلم**
 - دائرة متصلة على التوالي.
 - مخطط الدائرة الكهربائية.

□ تعرفت حتى الآن على الدوائر الكهربائية في شكل صور تشبه مخطط الدائرة الكهربائية الصورة (أ) وتمثل دائرة متصلة على التوالي؛ وهو ما يعني أنَّ به مساراً واحداً لسريان الكهرباء.


صف ما يوجد داخل هذه الدائرة الكهربائية.

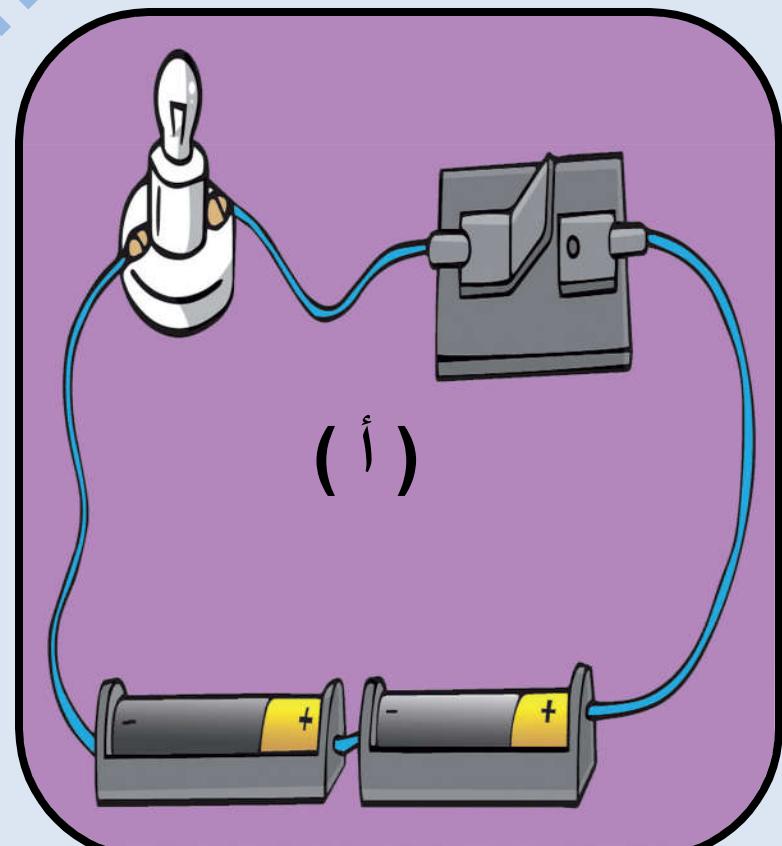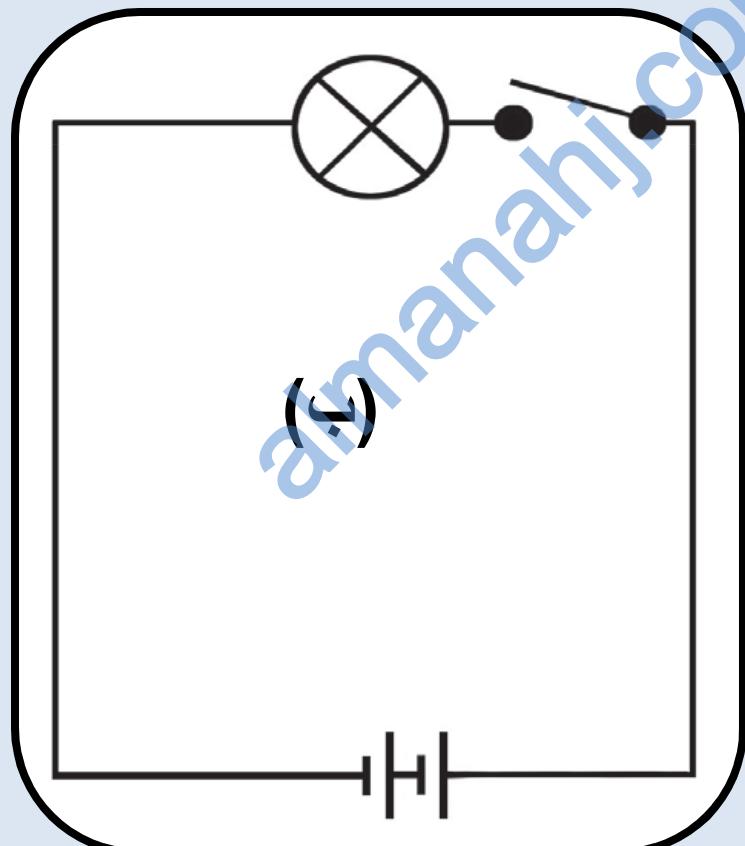الشكل (ب)
هو مخطط
الدائرة
الكهربائية
للشكل (أ).




نستخدم رموزاً لرسم مخططات الدوائر الكهربائية. وهذا أسرع بكثير من أن نرسم صوراً لها. يمكن لأشخاص في جميع أنحاء العالم فهم مخططات الدوائر الكهربائية؛ لأنَّ الجميع يستخدم الرموز نفسها.

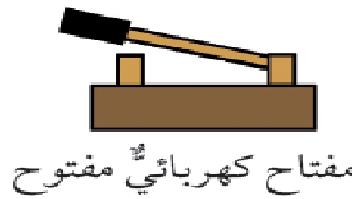- فيما يلي قائمة بمكونات الدوائر الكهربائية ورموز تلك المكونات.




مفتاح كهربائيٌّ مفتوح

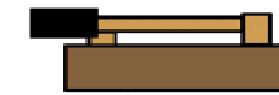

مفتاح كهربائيٌّ مغلق



جرس

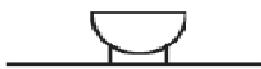

طنانٌ كهربائيٌّ



محرك



خليةٌ (1.5V)




خليتانٌ (1.5V)
متصلتان معاً



بطاريةٌ (3V)




سلكٌ توصيل

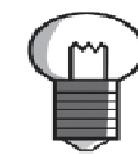


مصباح

الأسئلة

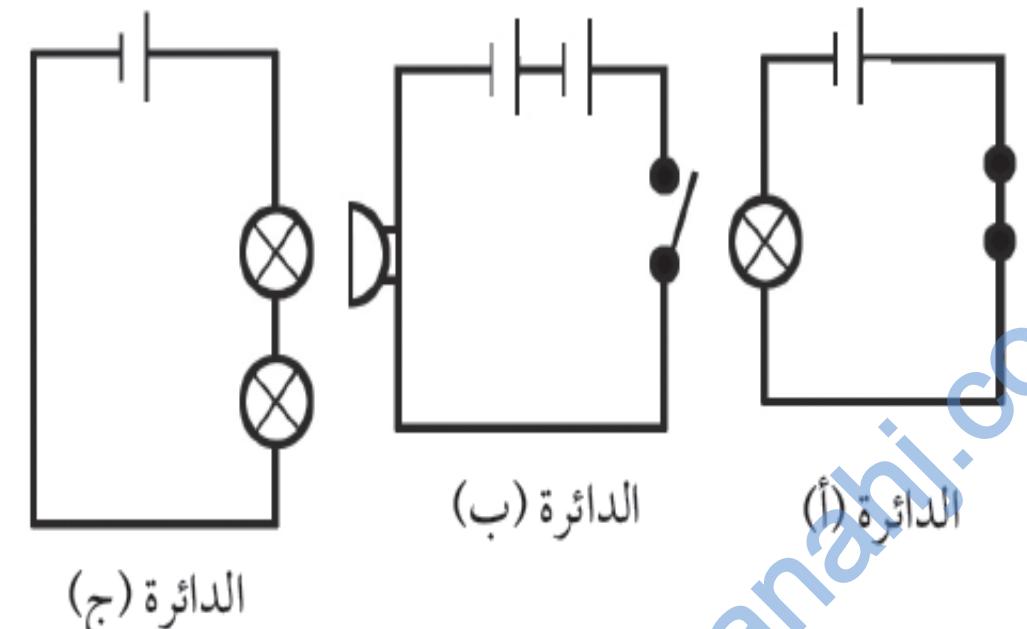

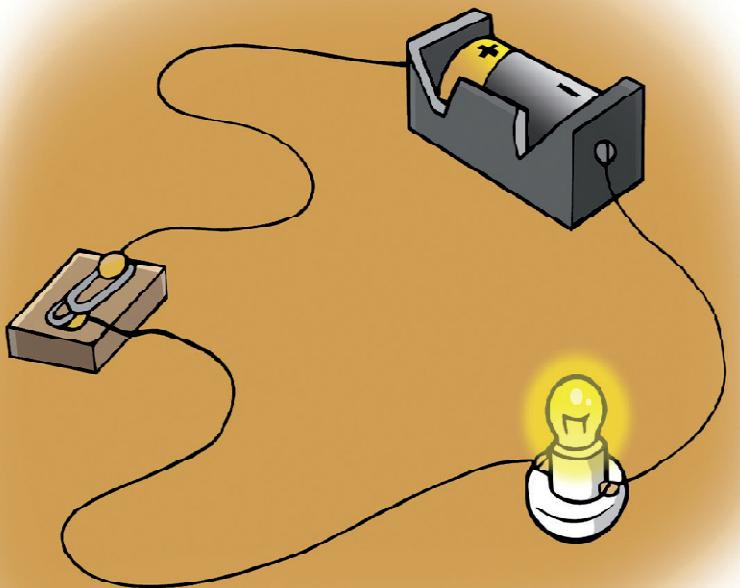- (1) انظر إلى مخططات الدوائر الكهربائية (أ) و(ب) و(ج)
أ. حدد الدائرة التي بها:
1- بطارية وطنان كهربائي وفتح كهربائي.
2- خلية ومصباح وفتح كهربائي.
3- خلية ومصابحان.

ب. في أيِّ الدوائر الكهربائية يظهر المفتاح الكهربائي مفتوحاً؟
ج. أيِّ الدوائر الكهربائية لها مصدر الطاقة الأكبر؟ كيف عرفتها؟



(2) ارسم مخطط دائرةٍ كهربائيةٍ
لتوسيع الدائرة الكهربائية
المقابلة.

(3) ارسم مخطط دائرةٍ كهربائيةٍ
لتوسيع دائرة كهربائية مزودة
ببطارية (3V) ومصباحين
ومفتاح كهربائي مغلق.


الاسئلة ص 39

(1) أ - 1 - (ب). .(أ) -2 .(ج).


ب - (ب).

ج - (ب) لأنها تظهر فيها بطارية بجهد كهربائي (3V).

(3)


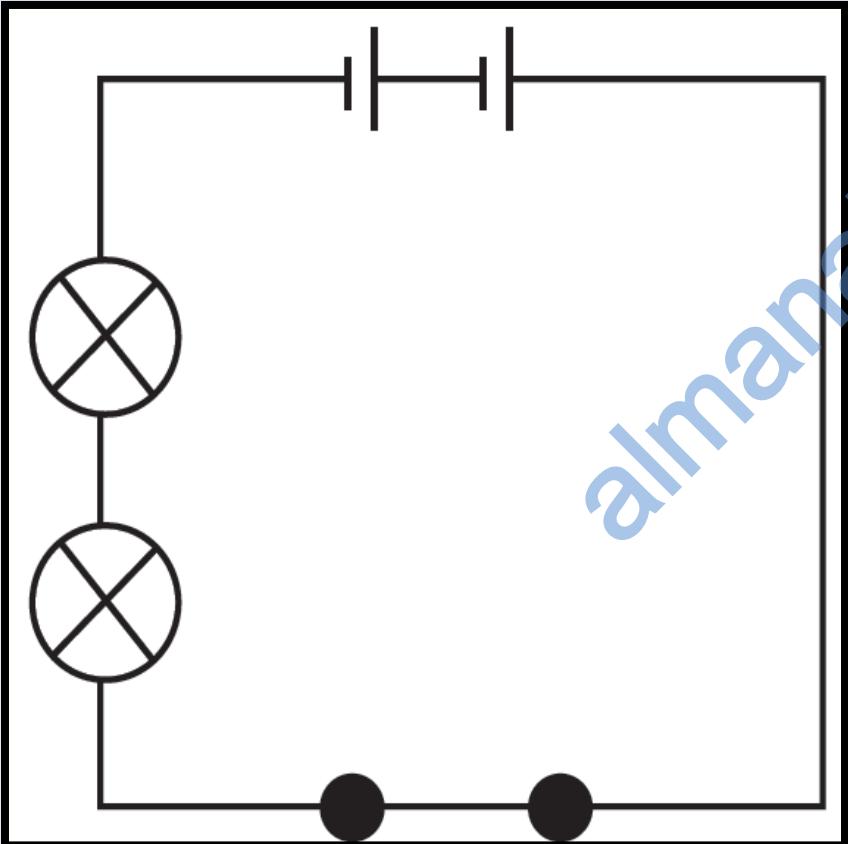


(2)

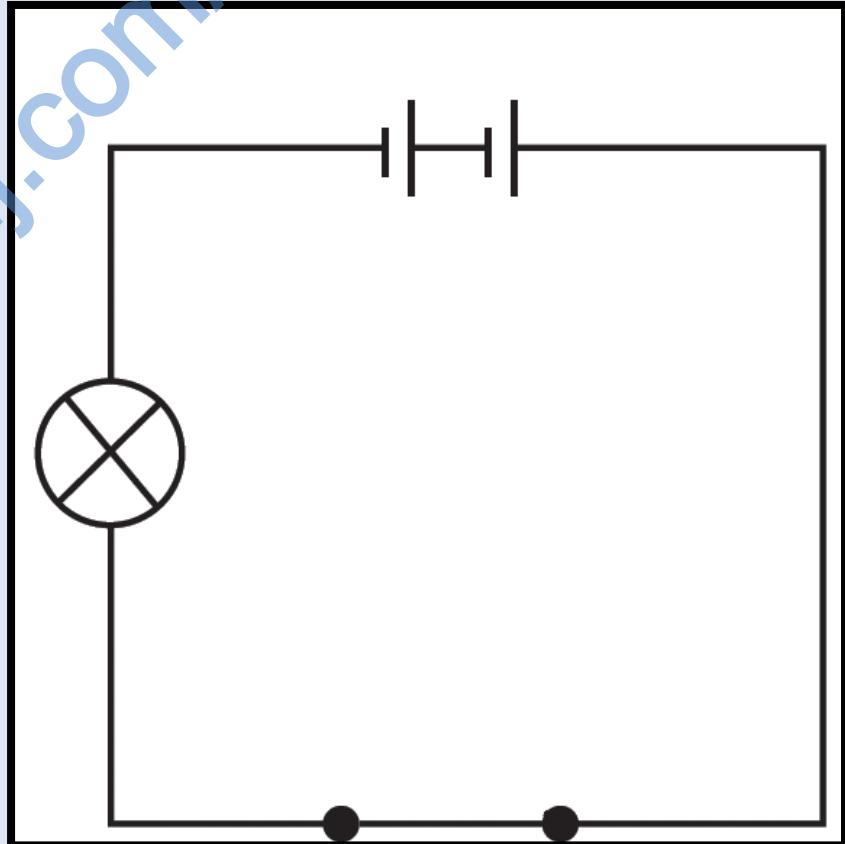

□ المفاهيم الخاطئة:

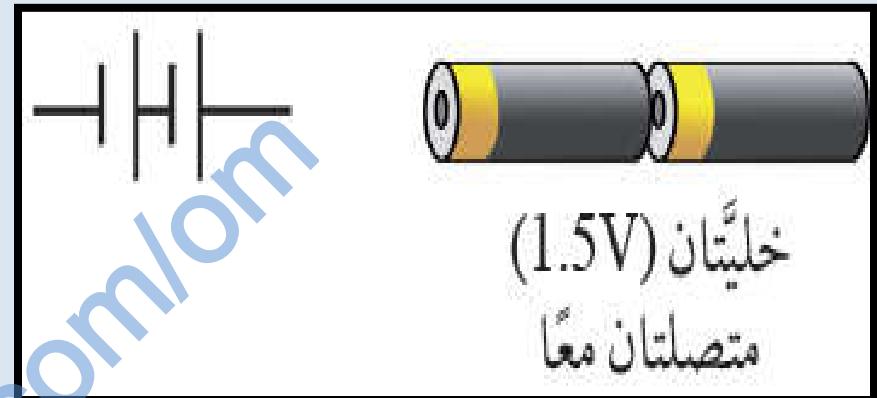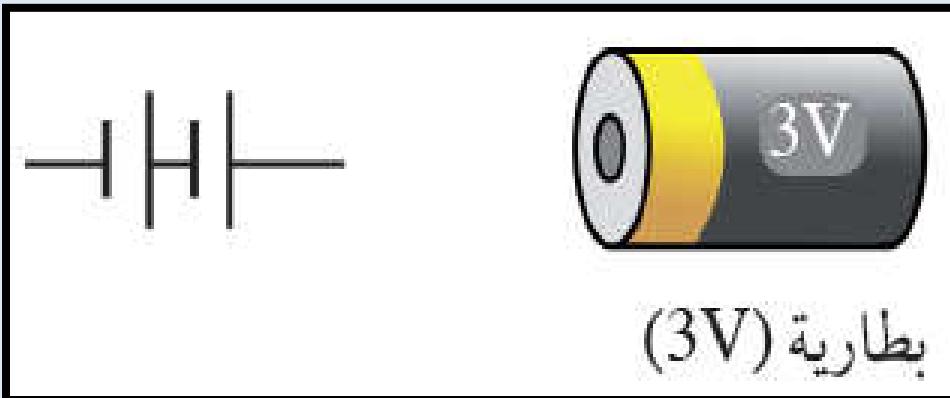- ما الاختلاف البسيط في الرموز حول استخدام كلمتي بطارية و خلية.






□ تحدّث عن!

- ما الرموز الأخرى التي نستخدمها أثناء التواصل في حياتنا اليومية؟
- ماذا تعلّمت؟
- رموز الدائرة تمثل مكونات الدائرة الكهربائية.
- مخطّط الدائرة الكهربائية يبين مكان وجود المكونات في الدائرة الكهربائية.






تمرين 5-5 رموز الدائرة الكهربائية

صل بخط بين المكونات في اليمين ورموز الدائرة الكهربائية الخاصة بها في اليسار.

المرصّع

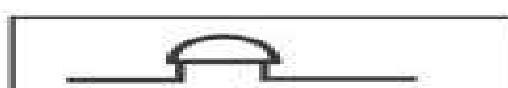
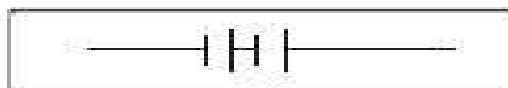
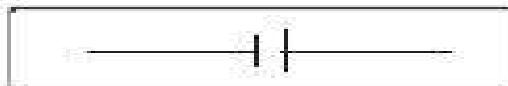


المُكتوب

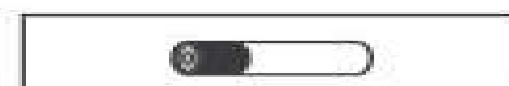
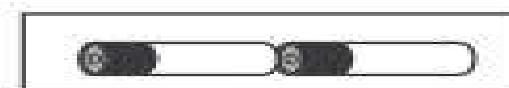
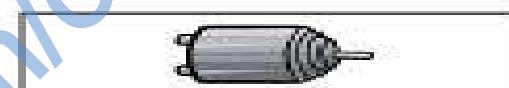
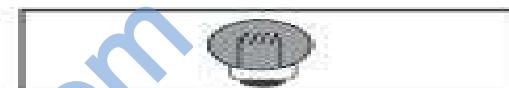
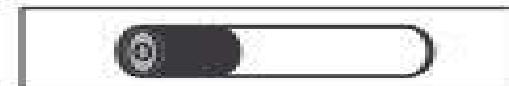


تمرين 5-5 رموز الدائرة الكهربائية


الرمز

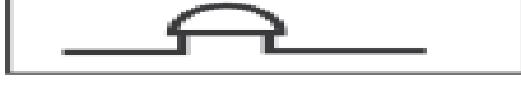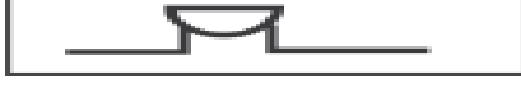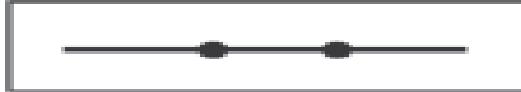

المُكتوب

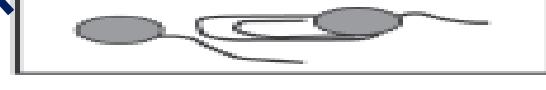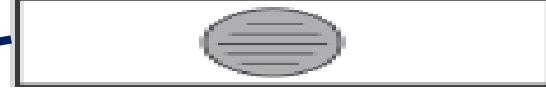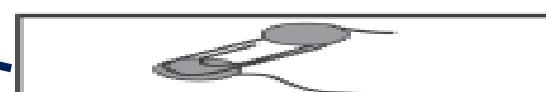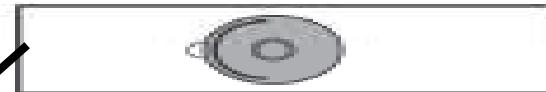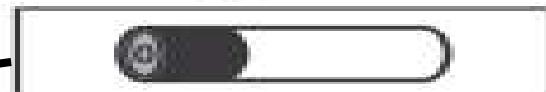

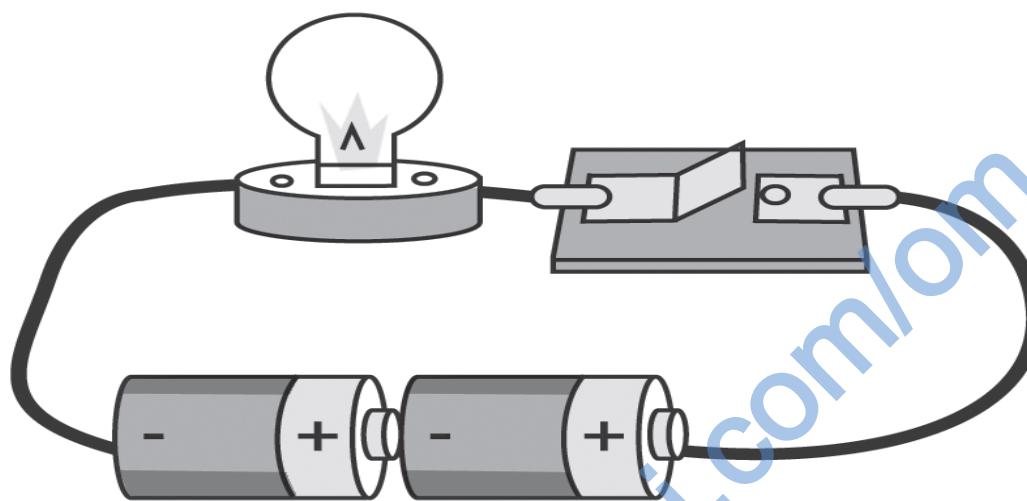ورقة العمل 5-5 ارسم دائرة كهربائية باستخدام الرموز.



إليك دائرة كهربائية.
ارسم الدائرة
الكهربائية باستخدام
رموز الدائرة
الكهربائية في
المساحة أدناه.

ورقة العمل 5-5

